








## Álgebra Booleana

<p>Teoremas de Múltiples Variables</p> $x + y = y + x$ $x \cdot y = y \cdot x$ $x + (y + z) = (x + y) + z = x + y + z$ $x(yz) = (xy)z = xyz$ $x(y + z) = xy + xz$ $(w + x)(y + z) = wy + xy + wz + xz$ $x + xy = x$ $x + \bar{x}y = x + y$ $\bar{x} + xy = \bar{x} + y$	<p>Teoremas de Morgan</p> $\overline{(x + y)} = \bar{x} \cdot \bar{y}$ $\overline{(x \cdot y)} = \bar{x} + \bar{y}$ <hr/> <p>Teoremas de una Variable</p> <p>AND      OR</p> $x \cdot 0 = 0 \quad x + 0 = x$ $x \cdot 1 = x \quad x + 1 = 1$ $x \cdot x = x \quad x + x = x$ $x \cdot \bar{x} = 0 \quad x + \bar{x} = 1$
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
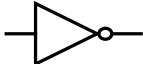
## Números Binarios

<p>Binario a Decimal</p> $\begin{array}{cccccc} 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ \hline & & & 16 & +2 & +1 & = 19 \end{array}$	<p>BCD (Binary-coded decimal)</p> $\begin{array}{cccc} 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline & & & 4 \text{ bits representan un entero del 0 al 9} \end{array}$
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Circuitos Lógicos

Operación	Definición	Símbolo	Compuerta
NOT	$\bar{x}$	$\sim$	
OR	$x + y$	$\sim$	
AND	$x \cdot y$	$\sim$	
XOR	$(x + y)(\bar{x} + \bar{y})$ $x\bar{y} + \bar{x}y$	$x \oplus y$	
NOR	$\overline{x + y} = \bar{x} \cdot \bar{y}$	$x \downarrow y$	
NAND	$\overline{x \cdot y} = \bar{x} + \bar{y}$	$x \uparrow y$	
XNOR	$(x + \bar{y})(\bar{x} + y)$ $xy + \bar{x}\bar{y}$	$x \odot y$	

Universalidad de las Compuertas NAND y NOR

Operación	NAND	NOR
NOT	$\overline{A \cdot A}$	$\overline{A + A}$
OR	$\overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$	$\overline{\overline{A + B}}$
AND	$\overline{\overline{A \cdot B}}$	$\overline{\overline{A} + \overline{B}}$
XOR	$\overline{(\overline{A \cdot B})(\overline{A \cdot B})}$	$\overline{(\overline{A + B})(\overline{A + B})}$
NOR	$\overline{\overline{A \cdot B}}$	$\sim$
NAND	$\sim$	$\overline{\overline{A + B}}$
XNOR	$\overline{(A \cdot B) \cdot (\overline{A \cdot B})}$	$\overline{(\overline{A + B}) + (\overline{A + B})}$

Notación de Suma

$$f(\underbrace{x,y,z}_{\text{Variables}})=\underbrace{\sum m(0,4,5,6)}_{\text{Valores de activación}}+\underbrace{\sum d(9,14)}_{\text{Redundancia}}$$

Mapa de Karnaugh

Número de Variables es Par	Número de Variables Impar
$\text{ renglones} = \text{columnas} = \sqrt{2^{\text{variables}}}$	$\text{columnas} = \sqrt{2^{\text{variables}+1}}$ $\text{ renglones} = \frac{\text{columnas}}{2}$

Construcción del Mapa-K

					ABCD		ABCD	
$\begin{matrix} \diagup \\ \text{AB} \backslash \text{CD} \end{matrix}$	00	01	11	10	0000	0	1000	8
	0	1	3	2	0001	1	1001	9
	4	5	7	6	0010	2	1010	10
	12	13	15	14	0011	3	1011	11
	8	9	11	10	0100	4	1100	12
					0101	5	1101	13
					0110	6	1110	14
					0111	7	1111	15

## Tablas de Diseño de Flip-Flops

Flip-Flop SR

$Q^n \rightarrow Q^{n+1}$	S	R
$0 \rightarrow 0$	0	x
$0 \rightarrow 1$	1	0
$1 \rightarrow 0$	0	1
$1 \rightarrow 1$	x	0

Flip-Flop JK

$Q^n \rightarrow Q^{n+1}$	J	K
$0 \rightarrow 0$	0	x
$0 \rightarrow 1$	1	x
$1 \rightarrow 0$	x	1
$1 \rightarrow 1$	x	0

Flip-Flop D


$Q^n \rightarrow Q^{n+1}$	D
$0 \rightarrow 0$	0
$0 \rightarrow 1$	1
$1 \rightarrow 0$	0
$1 \rightarrow 1$	1

Flip-Flop D

$Q^n \rightarrow Q^{n+1}$	D
$0 \rightarrow 0$	0
$0 \rightarrow 1$	1
$1 \rightarrow 0$	1
$1 \rightarrow 1$	0

## 7-Segment Display

Layout

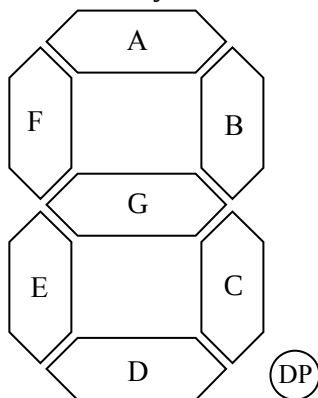

DEC	BIN	SEGMENTOS
0	0000	ABCEDF
1	0001	BC
2	0010	ABCDEG
3	0011	ABCDG
4	0100	BCFG
5	0101	ACDFG
6	0110	ACDEFG
7	0111	ABC
8	1000	ABCDEFG
9	1001	ABCFG

## Sistemas Numéricos

DEC	CUA	OCT	HEX	BIN	Gray	COMP <sub>1</sub>	-COMP <sub>2</sub>
0	0	0	0	0000	0000	1111	00000
1	1	1	1	0001	0001	1110	11111
2	2	2	2	0010	0011	1101	11110
3	3	3	3	0011	0010	1100	11101
4	10	4	4	0100	0110	1011	11100
5	11	5	5	0101	0111	1010	11011
6	12	6	6	0110	0101	1001	11010
7	13	7	7	0111	0100	1000	11001
8	20	10	8	1000	1100	0111	11000
9	21	11	9	1001	1101	0110	10111
10	22	12	A	1010	1111	0101	10110
11	23	13	B	1011	1110	0100	10101
12	30	14	C	1100	1010	0011	10100
13	31	15	D	1101	1011	0010	10011
14	32	16	E	1110	1001	0001	10010
15	33	17	F	1111	1000	0000	10001

## Tablas de Verdad

Dos variables

AB	XOR	NOR	NAND	XNOR
00	0	1	1	1
01	1	0	1	0
10	1	0	1	0
11	0	0	0	1

Tres variables

ABC	XOR	NOR	NAND	XNOR
000	0	1	1	1
001	1	0	1	0
010	1	0	1	0
011	0	0	1	1
100	1	0	1	0
101	0	0	1	1
110	0	0	1	1
111	1	0	0	0